
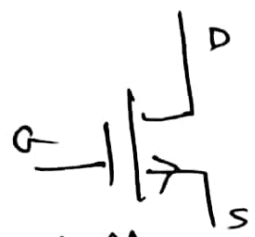


NMOS

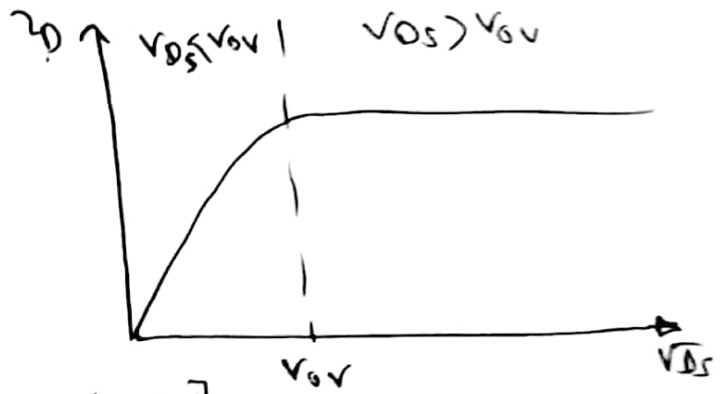

$V_{GS} < V_T$  cutoff  
 $V_{GS} > V_T$  on

$V_{OV} = V_{GS} - V_T$  [ $V_{GS} = V_{OV} + V_T$ ]



Triode

Saturation (A2kP)

$V_{GD} > V_{tn}$   
 $V_{DS} < V_{OV}$

$V_{GD} \leq V_{tn}$   
 $V_{DS} \geq V_{OV}$


$$I_D = K_n \frac{W}{L} \left( V_{OV} V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$$

$$= K_n \frac{W}{L} \left[ (V_{GS} - V_{tn}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$I_D = \frac{1}{2} K_n \frac{W}{L} V_{OV}^2$$


$$= \frac{1}{2} K_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

PMOS

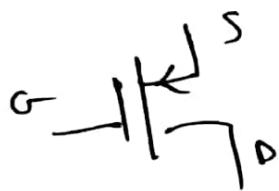

$V_{SG} < |V_{tp}|$  cutoff  
 $V_{SG} > |V_{tp}|$  on

$V_{SG} = |V_{tp}| + |V_{OV}|$

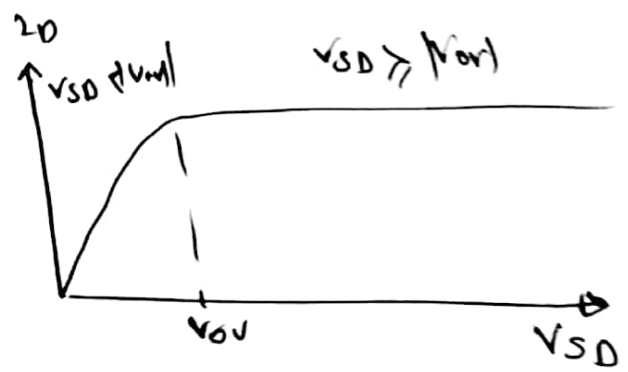

Triode

Sat

$$I_D = K_p \left( \frac{W}{L} \right) \left[ |V_{OV}| - \frac{V_{SD}}{2} \right]^2$$

$$= K_p \left( \frac{W}{L} \right) \left[ (V_{SG} - |V_{tp}|) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right]$$

$$I_D = \frac{1}{2} K_p \left( \frac{W}{L} \right) (V_{SG} - |V_{tp}|)^2$$

$$= \frac{1}{2} K_p \frac{W}{L} V_{OV}^2$$

$V_{DG} > |V_{tp}|$   
 $V_{SD} < V_{OV}$

$V_{DG} \leq |V_{tp}|$   
 $V_{SD} \geq V_{OV}$

- Ex for NMOS with  $\mu_n C_{ox} = 200 \frac{MA}{V^2}$ ,  $V_A = 50 \frac{V}{\mu m}$  (lec-3)
- (a) if  $L = 0.8 \mu m$ ,  $W = 16 \mu m$  find  $V_A$ ,  $\lambda$
- (b) find  $I_D$  when  $V_{ov} = 0.5V$ ,  $V_{DS} = 1V$ . Then calculate  $r_o$
- (c) if  $V_{DS}$  increase by  $2V$  what is the change in  $I_D$ .  
what  $r_o$  at  $V_{DS} = 3V$

(a)  $V_A = V_A \cdot L = 50 \frac{V}{\mu m} \times 0.8 \mu m = 40V$  (#) ✓

$\lambda = \frac{1}{V_A} = \frac{1}{40} = 0.025 V^{-1}$  (#) ✓

(b)  $\therefore V_{DS} = 1V$ ,  $V_{ov} = 0.5V = V_{DS} > V_{ov} \Rightarrow$  saturation

$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{ov}^2 = \frac{1}{2} \times 200 \frac{MA}{V^2} \times \frac{16 \mu m}{0.8 \mu m} \times 0.5^2 = 0.5 mA$  (#) ✓

$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{40V}{0.5mA} = 80 k\Omega$


$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.025 \times 0.5mA} = 80 k\Omega$

(c)  $r_o = \frac{\Delta V}{\Delta I}$

$= \Delta I = \frac{\Delta V}{r_o} = \frac{2V}{80 \times 10^3 \Omega} = 0.025 mA$

$I_{D \downarrow} = I_{D \downarrow} + \Delta I$   
when  $V_{DS} \uparrow$  by  $2V$

$= 0.5 mA + 0.025 mA = 0.525 mA$

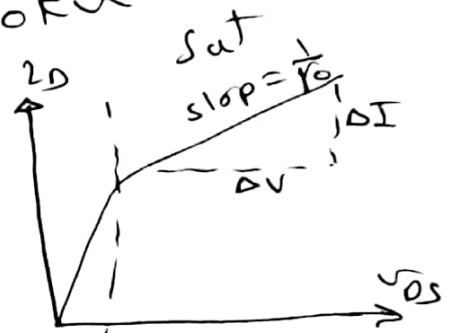

when  $V_{DS} = 1V$   $I_D = 0.5 mA$  & when  $V_{DS} = 3V$   $I_D = 0.525 mA$

- Ex PMOS,  $V_{tp} = -1V$ ,  $K_p = 60 \frac{MA}{V^2}$ ,  $\frac{W}{L} = 10$
- (a) find  $V_{GS}$  at which the transistor conduct  $V_{DS} = 1V$
- (b) in term of  $V_{GS}$ , find range for  $V_{DS}$  in triode region
- (c) in term of  $V_{GS}$ , find range to operate in saturation
- (d) neglect  $\lambda$ , find  $(V_{ov})$ ,  $V_{GS}$ ,  $V_{DS}$  to operate in sat with  $I_D = 0.75 mA$
- (e) if  $\lambda = 0.02 V^{-1}$ , find  $r_o$  for case (d)
- (f) if  $\lambda = -0.02 V^{-1}$ , use  $V_{ov}$  in (d), find  $I_D$  at  $V_{DS} = 3V$  & at  $V_{DS} = 0V$
- (Hint)  $\rightarrow$  Calculate value of  $r_o$  & compare

2/18  
L3S2

(a) to conduct  $V_{SG} \geq |V_{tp}|$

$V_S - V_G \geq |V_{tp}|$

$5 - V_G \geq 1$

$V_G \leq 4V$

$\therefore V_{GS} = V_G - V_S = 4 - 5 = -1V \text{ \#}$

(b) for operates in Triode region

$V_{DG} > |V_{tp}|$

$V_D - V_G > 1$

$V_D > V_G + 1 \text{ \#}$

(c) for operates in saturation region

$V_{DG} \leq |V_{tp}|$

$V_D - V_G \leq 1$

$V_D \leq V_G + 1$

(d) in sat  $I_D = \frac{1}{2} K_p \frac{W}{L} (V_{ov})^2$

$75 \mu A = \frac{1}{2} * 60 \frac{\mu A}{V^2} * 10 * (V_{ov})^2$

$\therefore (V_{ov}) = 0.5 \text{ \#}$

$\therefore |V_{ov}| = V_{SG} - |V_{tp}|$

$0.5 = V_{SG} - 1$

$0.5 = V_S - V_G - 1$

$0.5 = 5 - V_G - 1$

$\therefore V_G = 3.5V \text{ \#}$

$V_{SD} \geq V_{ov}$

$V_S - V_D \geq 0.5$

$5 - V_D \geq 0.5$

$V_D \leq 4.5V \text{ \#}$

(e) PMOS (نظرة على الجهد  $V_A$  من الجهد  $V_G$  إلى الجهد  $V_D$ )

$V_A = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.02} = 50V$

$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{50V}{75 \mu A} = 0.666 M\Omega$

(f)  $V_{ov} = 0.5$ ,  $\lambda = 0.02 V^{-1}$ ,  $V_G = 3.5V$

required  $I_D = ?$  at  $V_D = 3V$

$I_D = ?$  at  $V_D = 0V$

For  $V_{ov} = 0.5V$

في حيز التشغيل sat لا يمكن أن يكون الجهد  $V_D$  مساويًا للجهد  $V_G$  لأننا نحتاج إلى  $V_{ov}$  في حيز التشغيل sat

at edge of sat

$V_{SD} = V_{ov} = 0.5V$

$V_S - V_D = V_{ov}$

$5 - V_D = 0.5$

$V_D = 4.5V$

$$(i) \text{ slope} \equiv r_o = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$


$$0.666 \times 10^6 = \frac{2 - 0.5}{I_{D_{2V}} - 75 \times 10^6}$$

$$\therefore I_{D_{2V}} = 77.25 \text{ mA}$$

$$(ii) r_o = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

$$0.666 \times 10^6 = \frac{5 - 0.5}{I_{D_{5V}} - 75 \times 10^6}$$

$$I_{D_{5V}} = 81.75 \text{ mA}$$

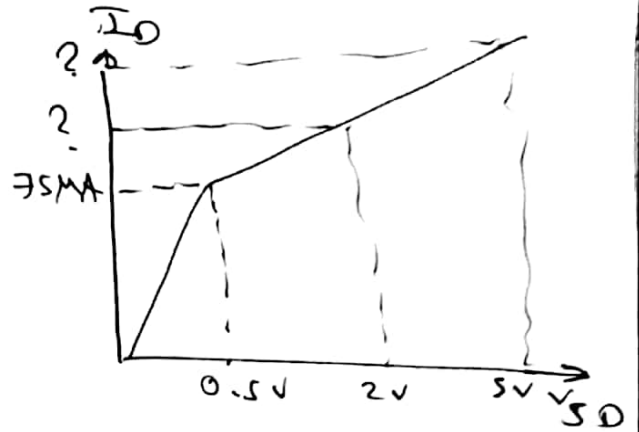


(EX) Given  $I_D = 0.4 \text{ mA}$   
 $V_D = 0.5 \text{ V}$   
 $V_t = 0.7 \text{ V}$   
 $M_n C_{ox} = 100 \frac{\text{MA}}{\text{V}^2}$   
 $\frac{W}{L} = \frac{32 \text{ MM}}{1.0 \text{ MM}}$

Find  $R_D, R_S$

$$\therefore R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{2.5 - 0.5}{0.4 \text{ mA}}$$

$$= 5 \text{ k}\Omega$$

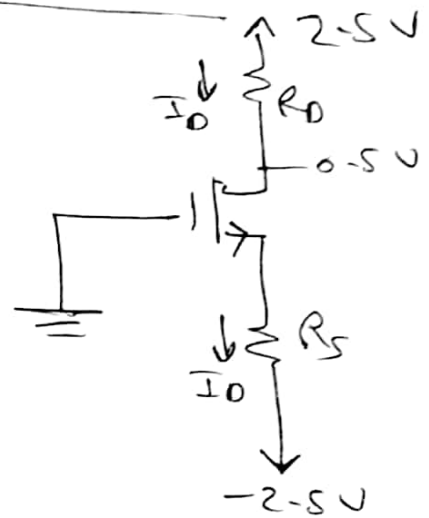نہد پل کس نفرم ام لیا ستر، من  
 من sat region و بعدھا عم لیا ستر



assume saturation

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$0.4 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times \frac{32}{1} (V_{GS} - 0.7)^2$$

$$(V_{GS} - 0.7) = \pm 0.5$$

$$V_{GS} < \begin{matrix} 1.2V \\ 0.2 \end{matrix} \Rightarrow \text{refuse (because } V_{GS} < V_T \text{ cutoff)}$$

we choose  $V_{GS} = 1.2$

$$V_G - V_S = 1.2$$

$$0 - V_S = 1.2$$

$$\Rightarrow V_S = -1.2V$$

$$R_S = \frac{V_S - (-2.5)}{I_D} = \frac{-1.2 + 2.5}{0.4} = 3.25 k\Omega$$

check

$$V_{DS} = V_D - V_S = 0.5 + 1.2 = 1.7$$

$$V_{GS} - V_T = 1.2 - 0.7 = 0.5$$


so  $V_{DS} > V_{GS} - V_T$   
sat ok ✓

$$V_{GD} = V_G - V_D = 0 - 0.5 = -0.5$$

$$V_T = 0.7$$

since  $V_{GD} < V_T$   
sat ok ✓

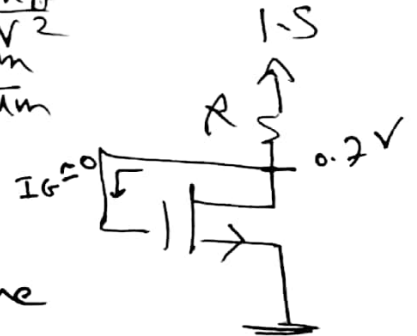EX 5.4 Given  $V_{th} = 0.5V$  }  $\mu_n C_{ox} = 0.4 \frac{mA}{V^2}$   
 $V_D = 0.7V$  }  $\frac{W}{L} = \frac{0.72 \mu m}{0.18 \mu m}$   
 Find R



since G, D are connected  $\therefore V_{GD} = 0$

$$V_T = 0.5$$

so  $V_{GD} < V_T$  sat all time

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} \times 0.4 \times 10^{-3} \times \frac{0.72}{0.18} (V_{GS} - 0.5)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} \times 0.4 \times 10^{-3} \times \frac{0.72}{0.18} (0.7 - 0.5)^2$$

$$= 32 \mu A$$


$$R = \frac{1.5 - V_D}{I_D} = \frac{1.5 - 0.7}{32 \times 10^{-6}} = 34.375 k\Omega$$

$$\left. \begin{aligned} V_{GS} &= V_{DS} = V_D - V_S \\ &= V_D - 0 \\ &= V_D \\ &= 0.7V \end{aligned} \right\}$$

6/18  
L352

**D-5.10** | let  $Q_1, Q_2$   
are identical  
 $R = 34.375 \text{ k}\Omega$

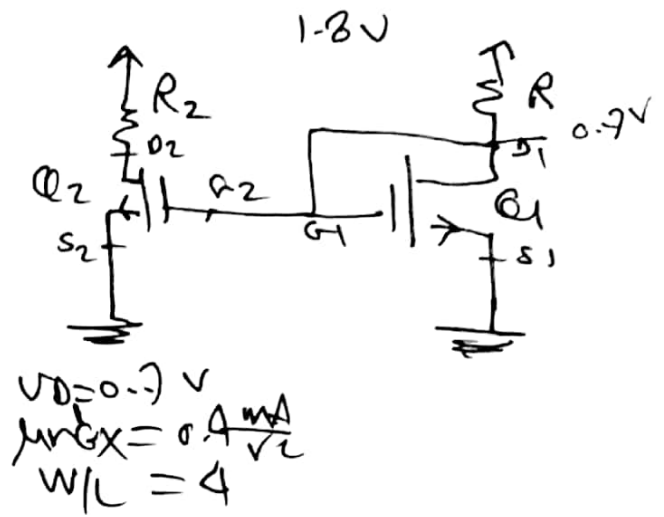$V_{tn} = 0.5$   
find  $R_2$  to make  
 $Q_2$  operate at edge  
of saturation, given



For  $Q_1$  Since  $V_{DG} = 0 = \text{Sat}$  because  $V_{DD} < V_t$

$$V_{DS1} = V_D - V_{S1} = 0.7 - 0 = 0.7 \text{ V}$$

$$\therefore V_{GS2} = V_{GS1} = V_{D1} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = 0.7 - 0 = 0.7$$

For  $Q_2$  at edge of Sat

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{tn})^2$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} * 0.4 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} * 4 (0.7 - 0.5)^2$$

$$= 32 \text{ mA}$$

at edge of saturation

$$V_{DS2} = V_{OV} = V_{GS2} - V_{T2}$$

$$V_{D2} - V_{S2} = V_{GS2} - V_{tn}$$

$$V_{D2} - 0 = 0.7 - 0.5$$

$$V_{D2} = 0.2 \text{ V}$$

$$\therefore R_2 = \frac{1.8 - V_{D2}}{I_{D2}} = \frac{1.8 - 0.2}{32 \text{ mA}} = 50 \text{ k}\Omega$$


7/18  
L352

EXS-5

Given  $V_{th} = 1V$

$$K_n \frac{W}{L} = 1 \frac{mA}{V^2}$$

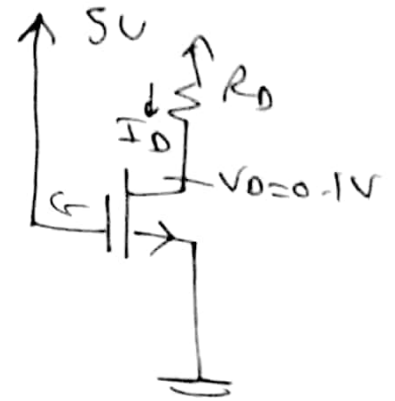Design to have  $V_D = 0.1V$   
what is the effective  $r_{DS}$



$$\therefore V_{GS} = V_G - V_S = 5 - 0 = 5V$$

$$V_{OV} = V_{GS} - V_T = 5 - 1 = 4V \text{ (#)}$$

$$\therefore V_{DS} = V_D - V_S = 0.1 - 0 = 0.1 \text{ (#)}$$

Since  $V_{DS} < V_{GS} - V_T$

so it operates in triode

$$I_D = K_n \frac{W}{L} \left[ V_{OV} V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$= 1 \frac{mA}{V^2} \left[ 4 \times 0.1 - \frac{0.1^2}{2} \right] = 0.395 \text{ mA}$$

$$R_D = \frac{5 - V_D}{I_D} = \frac{5 - 0.1}{0.395 \text{ mA}} = 12.405 \text{ k}\Omega \text{ #}$$

$$r_{DS} \approx \frac{V_{DS}}{I_D} \approx \frac{0.1V}{0.395 \text{ mA}} \approx 253.16 \Omega$$

use formula

$$r_{DS} = \frac{1}{K_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)} = \frac{1}{1 \frac{mA}{V^2} (5 - 1)}$$

$$= 250 \Omega$$


so it is nearly are equal,

EXS-6 Find all currents and voltage

$$V_T = 1V$$

$$K_n \frac{W}{L} = 1 \frac{mA}{V^2}$$

$$\lambda = 0$$

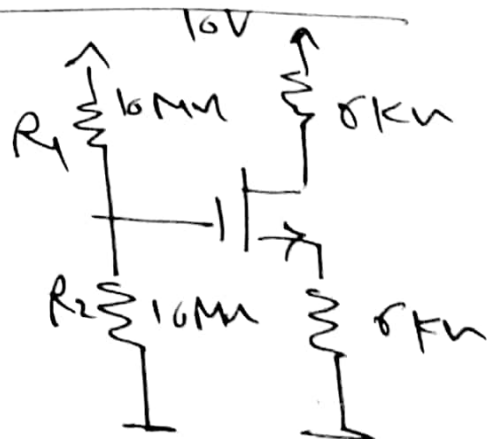

8/18  
L352

Use Thevenin


$$R_G = 10 \parallel 10 = 5 \text{ M}\Omega$$

$$V_{th} = 10 \times \frac{10}{10+10} = 5 \text{ V}$$

use loop

$$5 = V_{GS} + I_D R_D$$

$$5 = V_{GS} + 6 I_D \rightarrow (1)$$

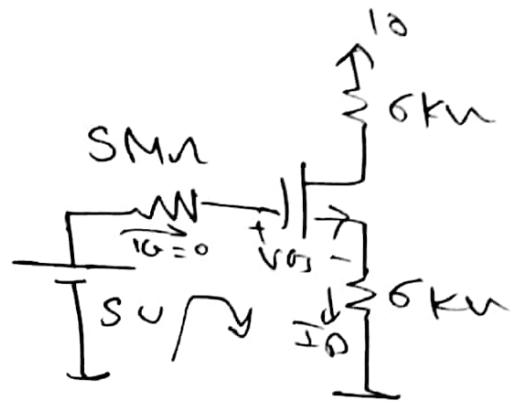

assume sat

$$I_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} * 1 (V_{GS} - 1)^2 \rightarrow (2)$$

sub by (1) into (2)

$$\frac{5 - V_{GS}}{6} = \frac{1}{2} (V_{GS} - 1)^2$$

$$5 - V_{GS} = 3 (V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1)$$

$$3V_{GS}^2 - 5V_{GS} - 2 = 0$$

$$V_{GS} = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - (4 * 3 * (-2))}}{2 * 3} = \frac{5 \pm 7}{6}$$

$\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ V} \\ -0.33 \text{ V} \\ \text{reject} \\ < V_T \end{array} \right.$

$$\therefore V_{GS} = 2 \text{ V}$$

$$V_G - V_S = 2 \text{ V}$$

$$5 - V_S = 2$$

$$\therefore V_S = 3 \text{ V} \text{ \#}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 10 - 0.5 * 6 = 7 \text{ V} \text{ \#}$$

check

$$V_{GS} - V_T = 2 - 1 = 1 \text{ V} \text{ \#}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 7 - 3 = 4 \text{ V} \text{ \#}$$

since  $V_{DS} > V_{GS} - V_T$   
so it's in sat

another check  $V_{GD} = V_G - V_D = 5 - 7 = -2$

$$V_T = 1$$

since  $V_{GD} < V_T$   
sat

9/18  
L352




DS-14

Find R such that  $|V_{ov}| = 0.6V$   
 $V_{tp} = -0.4V$

$$K_p = 0.1 \frac{mA}{V^2}$$
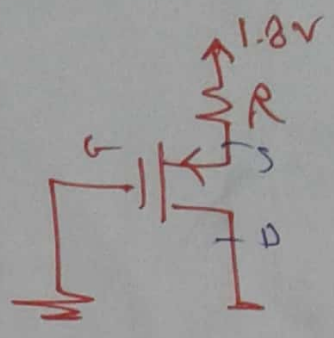
$$\frac{W}{L} = \frac{10 \mu m}{0.18 \mu m}$$



$\therefore V_G = 0 \quad \therefore V_{OG} = 0$  (#)  
 $V_D = 0$   
 $\therefore V_{tp} = -0.4V = |V_{tp}| = 0.4$  (#)  
 Since  $V_{OG} < |V_{tp}|$ , it is in sat.

$$I_D = \frac{1}{2} K_p \frac{W}{L} (V_{GS} - |V_{tp}|)^2$$

$$= \frac{1}{2} * 0.1 \frac{mA}{V^2} * \frac{10 \mu m}{0.18 \mu m} (0.6)^2 = 1 mA$$

$$I_D = \frac{1}{2} * 0.1 * \frac{10}{0.18} * 0.6^2 = 1 mA$$

$$\therefore |V_{ov}| = V_{SG} - |V_{tp}|$$

$$= V_{SG} = |V_{ov}| + |V_{tp}| = 0.6 + 0.4 = 1.0V$$


$$V_S - V_G = 1V$$

$$V_S - 0 = 1V \quad \therefore V_S = 1V$$

$$\therefore R = \frac{1.8 - V_S}{I_D} = \frac{1.8 - 1}{1 mA} = 800 \Omega$$

EX 5.8  $K_n \left(\frac{W_n}{L_n}\right) = K_p \left(\frac{W_p}{L_p}\right) = 1 \frac{mA}{V^2}$   
 $V_{tn} = -V_{tp} = 1V$   
 $\lambda = 0$

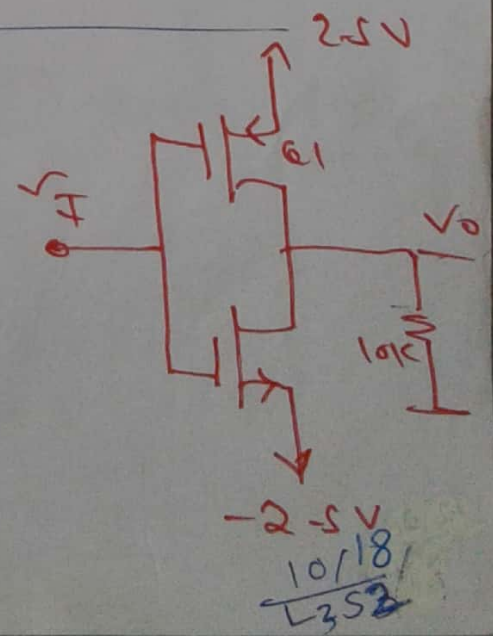find  $I_{DN}$ ,  $I_{DP}$ ,  $V_o$   
 when  $V_I = 0, 2.5, -2.5V$



10/18  
L352

(a) when  $V_I = 0$

for NMOS

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - (-2.5) = 2.5$$

$$V_{GS} - V_{tn} = 2.5 - 1 = 1.5$$


$\therefore V_{GS} > V_{tn}$  on state

To make NMOS on, so

since  $V_{D1} = V_{D2} < 2.5$

$$\therefore V_{DS} = V_D - V_S = < 2.5 - (-2.5) = > 2.5 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{saturation}$$
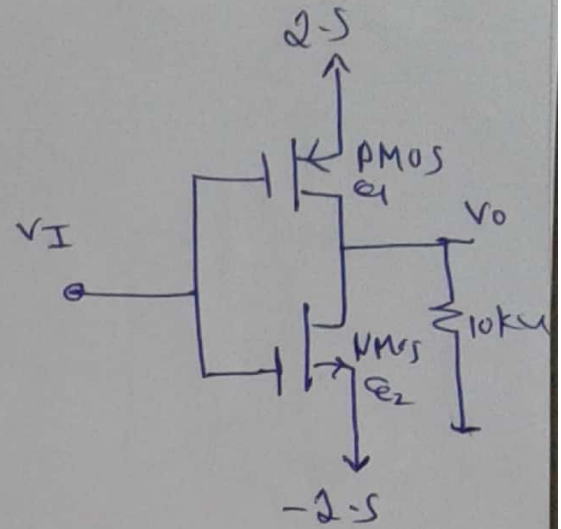
$$\begin{aligned} \therefore V_{GS} - V_T &= 1 \\ \therefore V_{DS} &> V_{GS} - V_T \end{aligned}$$



for PMOS

$$V_{SG} = V_S - V_G = 2.5 - 0 = 2.5V$$

$$|V_{tp}| = 1$$

since  $V_{SG} > |V_{tp}|$  on state also

To work so  $V_{D2} = V_{D1} = > -2.5$

$$\therefore V_{SD} = 2.5 - > -2.5 > +2.5V \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{sat}$$

$$V_{SG} - |V_{tp}| = 2.5 - 1 = 1.5$$

$$\therefore V_{SD} > V_{SG} - |V_{tp}|$$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{1}{2} K_n \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_{tn})^2$$

$$= \frac{1}{2} * \frac{1 \text{ mA}}{V^2} * (2.5 - 1)^2 = 1.125 \text{ mA}$$

since  $I_{D1} = I_{D2} = 1.125 \text{ mA}$

so no current flow through  $10k\Omega$

$$\therefore V_O = V_{O1} = V_{O2} = 0$$

check NMOS

$$V_{DS} = 0 - (-2.5) = 2.5$$

$$V_{GS} - V_T = 1.5$$

$$V_{DS} > 2.5$$

Sat ✓

check PMOS

$$V_{SD} = 2.5 - 0 = 2.5$$

$$V_{SG} - |V_{tp}| = 2.5 - 1 = 1.5$$

$$V_{SD} > V_{SG} - |V_{tp}|$$

Sat ✓

$V_I = 0, V_O = 0$  as buffer  $\rightarrow$  11/18  
+ delay L353

b) when  $V_I = 2.5$

For PMOS

$$V_{SD} = V_S - V_D = 2.5 - 2.5 = 0$$

$$|V_{TP}| = 1$$

$\therefore V_{SD} < |V_{TP}|$  cutoff

For NMOS

$$V_{GS} = V_G - V_S = 2.5 - (-2.5) = 5$$

$$V_{tn} = 1$$

$\therefore V_{GS} > V_{tn}$  on, state

For NMOS be on, so current go from  $\equiv$  through  $R_D$  to drain

$$\therefore V_{D_{NMOS}} = -v_e$$

$$V_{GD} = V_G - V_D = 2.5 - (-v_e) > 2.5$$

$$V_{tn} = 1$$

$$\therefore V_{GD} > V_{tn}$$

Triode

$$\therefore I_{D_{NMOS}} = K_n \frac{W}{L} \left[ (V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$I_D \approx K_n \frac{W}{L} \left[ (V_{GS} - V_t) V_{DS} \right]$$

$$\approx \frac{1 \text{ mA}}{V^2} \left[ (5 - 1) V_{DS} \right] = 4 V_{DS}$$

$$I_D \approx 4 (V_D - V_S) = 4(V_D + 2.5) = 4V_D + 10 \quad \text{①}$$

$$\therefore V_D = -10 I_D \quad \text{②}$$

sub into ①  $\therefore I_D = 4(-10 I_D) + 10$

$$I_D = \frac{10}{41} = 0.2439 \text{ mA}$$

check



$$V_D = -10 I_D = -2.439 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -2.439 + 2.5 = 0.061 \text{ V}$$

$$V_{GS} - V_t = 5$$

$$\therefore V_{GS} < V_{GS} - V_t \quad \text{Triode}$$

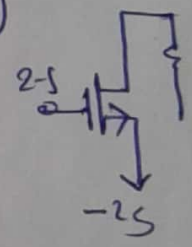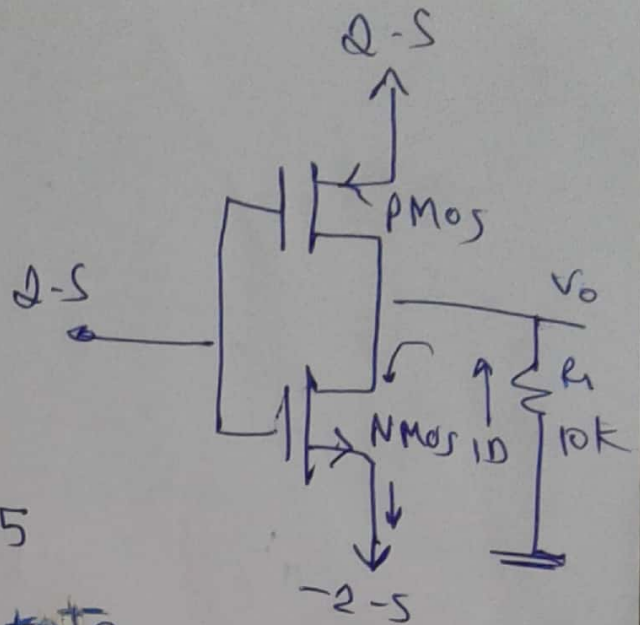$V_I = 2.5, V_O = -v_e \approx -2.439 \text{ V}$  inverter  $\rightarrow$  inverter 12/18



(c) when  $V_I = -2.5V$

For NMOS

$$V_{GS} = V_G - V_S = -2.5 + 2.5 = 0$$

$$V_{tn} = 1$$

$\therefore V_{GS} < V_{tn}$  cutoff-state

For PMOS

$$V_{SG} = V_S - V_G = 2.5 - (-2.5) = 5$$

$$|V_{SD}| = 1$$

$$= V_{SG} > |V_{TD}| \text{ on state}$$

$$\therefore V_D = V_O = 20R_D = +ve$$

$$V_{DG} = V_D - V_G = +ve - (-2.5) > 2.5$$

$$|V_{TD}| = 1.0V$$

$$\therefore V_{DG} > |V_{TD}| \text{ Triode}$$

$$I_D = K'_P \frac{W}{L} \left[ (V_{SG} - |V_{TD}|) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right]$$

$$\approx K'_P \frac{W}{L} \left[ (V_{SG} - |V_{TD}|) V_{SD} \right]$$

$$\approx \frac{1mA}{V^2} \left[ (5-1) V_{SD} = 4 V_{SD} = 4(V_S - V_O) \right]$$

$$20 \approx 4(2.5 - V_O) \approx 10 - 4V_D \Rightarrow \textcircled{1}$$

$$V_D = 10 - 20 \textcircled{2}$$

sub by  $\textcircled{2}$  into  $\textcircled{1}$

$$20 \approx 10 - 4(10 - 20)$$



$$\Rightarrow 41 \cdot 20 = 10$$

$$20 = \frac{10}{41} = 0.2439mA$$

$$V_D = 2.439V$$

check

$$\begin{cases} V_{SD} = V_S - V_D = 2.5 - 2.439 = 0.061 \\ V_{SG} - |V_{TD}| = 5 - 1 = 4 \\ \therefore V_{SD} < V_{SG} - |V_{TD}| \end{cases} \text{ Triode } \checkmark$$

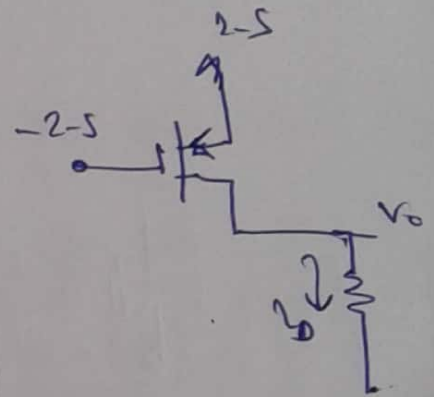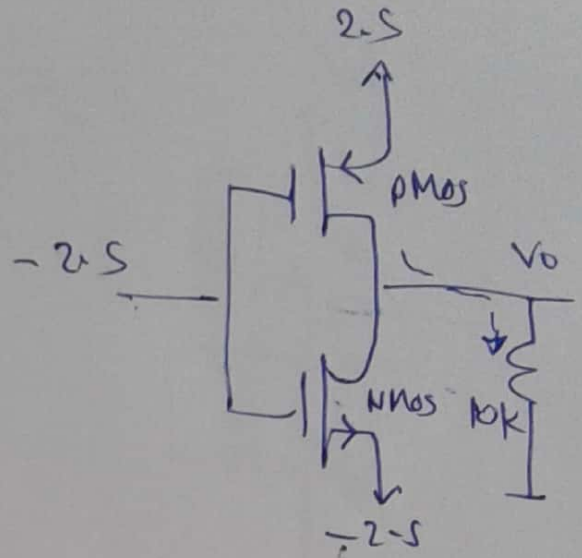

$V_I \approx -ve$   
 $= -2.5V$

$V_O = +ve$   
 $\approx 2.439$

inverter

13/18  
1352


Ex 22

$$\mu_n C_{ox} = 270 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$\frac{W}{L} = 3$$

$$V_T = 0.5$$

find  $I_1, V_2$

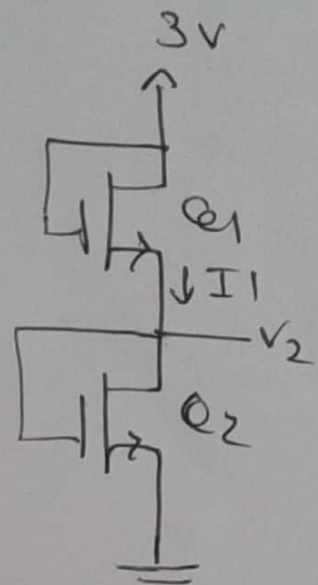

for both transistor

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0$$

$$\therefore V_{GS} < V_T \quad \text{sat}$$

$$I_{D1} = I_{D2}$$

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_T)^2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_T)^2$$

$$(V_{GS1} - V_{S1} - V_T)^2 = (V_{GS2} - V_{S2} - V_T)^2$$

$$(3 - V_2 - 0.5)^2 = (V_2 - 0 - 0.5)^2$$

$$2.5 - V_2 = -(V_2 - 0.5)$$

$$2.5 - V_2 = -V_2 + 0.5$$

XX

$$2.5 - V_2 = V_2 - 0.5$$

$$2.5 + 0.5 = 2V_2$$

$$V_2 = 1.5 \text{ V} \quad \text{\#}$$

$$I_1 = I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_T)^2$$
$$= \frac{1}{2} * 270 * 10^{-3} \frac{\mu A}{V^2} * 3 * (V_{GS2} - V_{S2} - 0.5)^2$$
$$= \frac{1}{2} * 270 * 3 * (V_2 - 0 - 0.5)^2$$
$$= \frac{1}{2} * 270 * 3 * (1.5 - 0.5)^2$$
$$= 0.405 \text{ mA} \quad \text{\#}$$

quick answer


from sym  $V_2 = 3/2 = 1.5$

14/18  
L352

2o sheet-2

ex)  $V_t = 0.9V$   
 $K_n \frac{W}{L} = 1.5 \frac{mA}{V^2}$

find  $V_1, V_2$

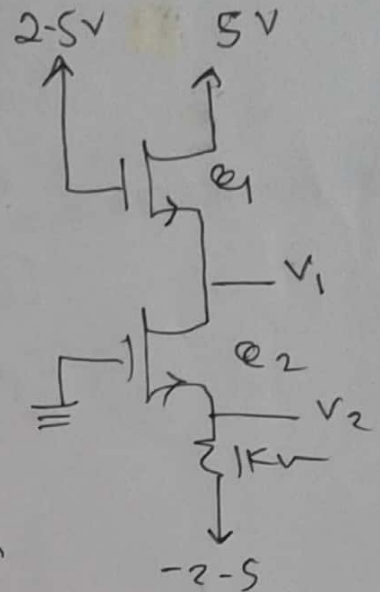

For Q1

$V_{GD} = V_G - V_D = 2.5 - 5 = -2.5$   
 $\therefore V_t = 0.9$   
 so  $V_{GD} < V_t$  saturation

$I_{D1} = \frac{1}{2} K_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_t)^2 = \frac{1}{2} K_n \frac{W}{L} (V_{G1} - V_{S1} - V_t)^2$   
 $I_{D1} = \frac{1}{2} \times 1.5 [2.5 - V_1 - 0.9]^2 \rightarrow [1]$

for Q2

assume sat

$I_{D2} = \frac{1}{2} K_n \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_t)^2 = \frac{1}{2} K_n \frac{W}{L} (V_{G2} - V_{S2} - V_t)^2$   
 $I_{D2} = \frac{1}{2} \times 1.5 (0 - V_2 - 0.9)^2 \rightarrow [2]$

also  $I_{D2} = \frac{V_2 - (-2.5)}{1k\Omega} = V_2 + 2.5 \rightarrow [3]$

sub by eq (3) into eq (2)

$V_2 + 2.5 = 0.75 [-V_2 - 0.9]^2$   
 $V_2 + 2.5 = 0.75 V_2^2 + 1.35 V_2 + 0.6075$   
 $0.75 V_2^2 + 0.35 V_2 - 1.8925 = 0$

$\therefore V_2 = \frac{-0.35 \pm \sqrt{(0.35)^2 - 4 \times 0.75 \times (-1.8925)}}{2 \times 0.75}$   
 $= -0.2333 \pm 1.6055$

كيفية اختيار الجواب

let  $V_2 = 1.3722$

$\therefore V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = 0 - V_2 = -1.3722V$

$\therefore V_t = 0.9$

$\therefore V_{GS2} < V_{tn} \Rightarrow$  So This condition make Q2 off

XX

15/18  
 1352

$\therefore$  when  $v_2 = -1.8388$  ✓  
 sub into eq (2)

$$i_{D2} = 0.75 (0 + 1.8388 - 0.9)^2 = 0.660161 \text{ mA} \text{ \#} \checkmark$$

sub by  $i_{D2} = i_{D1}$  into eq (1)

$$0.660161 = 0.75 [2.5 - v_1 - 0.9]^2$$

$$0.660161 = 0.75 [1.6 - v_1]^2$$

$$\therefore v_1 < \begin{matrix} 0.6612 \text{ V} \\ 2.5388 \text{ V} \end{matrix}$$

کے لیے، اگر لیں

let  $v_1 = 2.5388$

$$\therefore V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1} = V_{GT} - v_1 = 2.5 - 2.5388 = -0.0388 \text{ V}$$

since  $V_T = 0.9$   $\therefore V_{GS} < V_T$  cutoff  
 صحیح نہیں ہے X

let  $v_1 = 0.6612 \text{ V}$

$$\therefore V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1} = V_{G1} - v_1 = 2.5 - 0.6612 = 1.8388 \text{ V}$$

$\therefore V_{GS1} > V_T$  on ✓

Summary

$v_2 = -1.8388 \text{ V}$ $v_1 = 0.6612 \text{ V}$ $i_{D1} = i_{D2} = 0.660161 \text{ mA}$
--

check for Q2

$$V_{G2} = 0$$

$$\therefore V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = 0 + 1.8388 \text{ V}, V_{G2} - V_T = 0.9388$$

$$\therefore V_{DS2} = V_{D2} - V_{S2} = v_1 - v_2 = 0.6612 + 1.8388 \text{ V} = 2.5 \text{ V}$$

since  $V_{DS2} > V_{GS2} - V_T$   
 so Sat ✓  
 as assumed ✓

16/18  
 L3S.2


(ex)

$V_T = 1V$

$\mu_n C_{ox} = 50 \frac{MA}{V^2}$

$\frac{W}{L} = 10$

Find  $V_2, I_3$

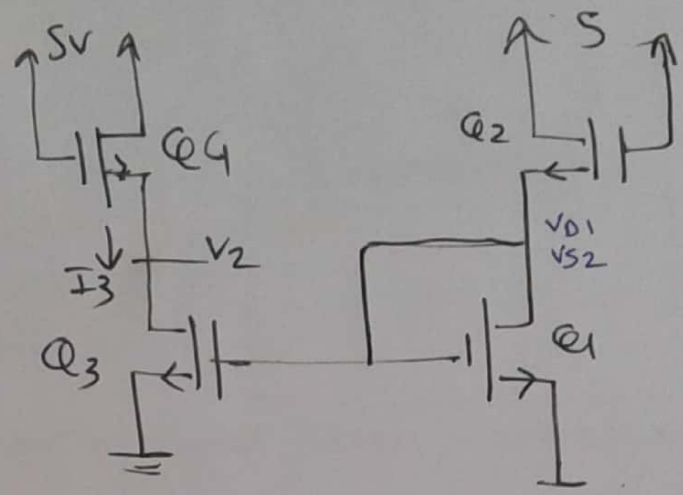

For  $Q_1, Q_2, Q_4$   $V_{GS} = 5V, V_T = 1V$   
 $\therefore V_{GS} > V_T$   
 all in saturation

For  $Q_1, Q_2$  & due to symmetry

$V_{D1} = V_{S2} = \frac{5}{2} = 2.5V$

$\therefore V_{GS3} = V_{DS1} = V_{D1} = 2.5V$

assume  $Q_3$  in saturation

$\therefore I_{D4} = I_{D3}$   
 $\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS4} - V_T)^2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS3} - V_T)^2$

$(V_{GS4} - V_{DS4} - V_T)^2 = (V_{GS3} - V_{DS3} - V_T)^2$

$(5 - V_2 - 1)^2 = (2.5 - 0 - 1)^2$

$(4 - V_2)^2 = (1.5)^2$

$4 - V_2 = \pm 1.5$

$V_2 \leftarrow \begin{matrix} 4 + 1.5 = 5.5 > V_{DD} \\ 4 - 1.5 = 2.5 \checkmark \end{matrix}$

$V_2 = 2.5V$  #

$I_{D3} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS3} - V_{DS3} - V_T)^2$

$I_{D3} = \frac{1}{2} * 50 * 10 * (2.5 - 0 - 1)^2 = 0.5625 mA$

check for  $Q_3$


$\left. \begin{matrix} V_{DS3} = V_{GS3} - V_{DS3} = V_2 - 0 = 2.5V \\ V_{GS3} - V_T = V_{GS3} - V_{DS3} - V_T = 2.5 - 0 - 1 = 1.5 \\ \therefore V_{DS3} > V_{GS3} - V_T \quad \text{sat} \checkmark \end{matrix} \right\}$

17/18  
 13/52




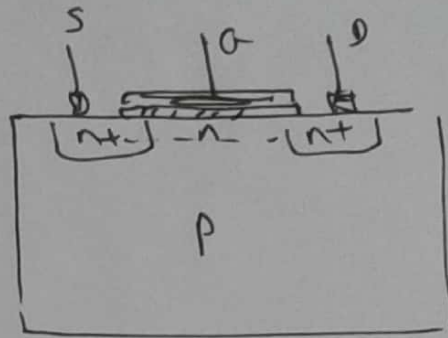
# Depletion Type MOSFET


هذا النوع من الترانزستور - channel  
 ولأنه لا يحتاج لتفريغ من gate من channel



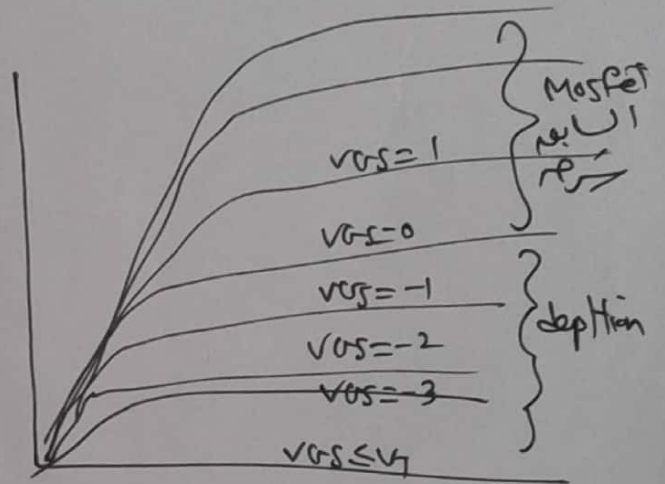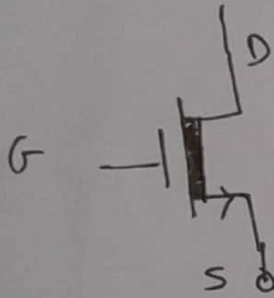Not commonly used because just Touch, channel discharge



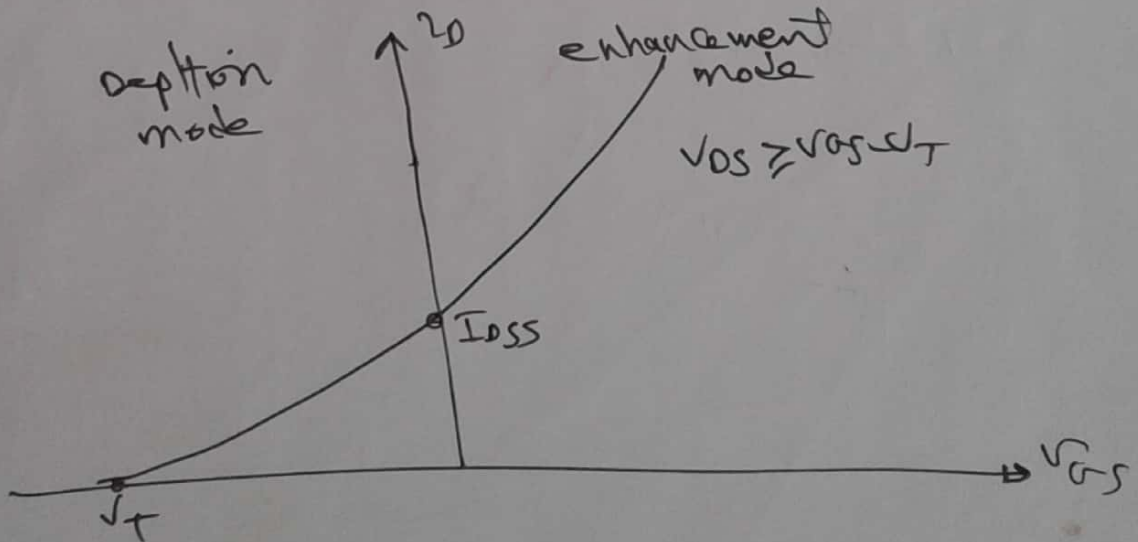عندما يكون الجهد من gate -ve فإنه يفتح channel من قبل  
 نقل الإلكترونات قبل الجهد



18/18  
 L3.52